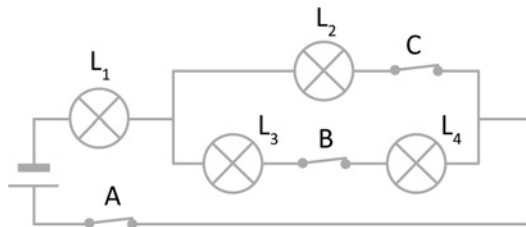


Questão de aula 8

Nome _____ N.º _____ Turma _____ Data ____ / ____ / ____
Avaliação _____ E. Educação _____ Professor _____

Subdomínio: Corrente Elétrica, Circuitos Elétricos, Efeitos da Corrente Elétrica e Energia Elétrica

1. Considera a seguinte representação de um circuito.




- 1.1 Indica quais as lâmpadas que estão associadas em série.

- 1.2 Selecciona a opção correta:

- ☐ A. Se o interruptor B estiver aberto, nenhuma lâmpada acende.
- ☐ B. As lâmpadas L_3 e L_4 estão associadas em paralelo.
- ☐ C. Se o interruptor C estiver aberto, nenhuma lâmpada acende.
- ☐ D. Se o interruptor A estiver aberto, nenhuma lâmpada acende.

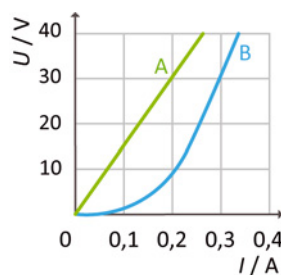2. Considera o gráfico seguinte que mostra a relação entre a tensão e a corrente elétrica de dois condutores elétricos, A e B.



- 2.1 Indica, justificando, qual dos condutores elétricos apresenta uma resistência constante.

- 2.2 Determina a resistência do condutor A para uma corrente elétrica de 0,1 A.

- 2.3 Selecciona a opção correta:

- ☐ A. A tensão do condutor A, quando sujeito a uma corrente elétrica de 0,2 A, é 30 V.
- ☐ B. A resistência do condutor B é 100 Ω .
- ☐ C. A tensão do condutor B, quando sujeito a uma corrente elétrica de 0,2 A, é 30 V.
- ☐ D. Ambos os condutores são óhmicos.