

Questão de aula 7

Nome N.º Turma Data / /
Avaliação E. Educação Professor

Subdomínio: Corrente Elétrica, Circuitos Elétricos, Efeitos da Corrente Elétrica e Energia Elétrica

1. Qual dos seguintes conjuntos de materiais contém apenas bons condutores da corrente elétrica:

- ☐ A. Ouro, borracha e solução aquosa de cloreto de sódio.
- ☐ B. Prata, vidro e ferro.
- ☐ C. Grafite, ouro e cobre.
- ☐ D. Madeira, lã e prata.

2. Associa o número do item da coluna I à/s letra/s na coluna II.

Coluna I	Coluna II
1. Fonte de tensão.	A. Interruptores.
2. Recetor.	B. Pilha.
	C. LED.
	D. Motor.
	E. Bateria.
	F. Fio de ligação.

3. Classifica cada uma das seguintes afirmações como verdadeira (V) ou falsa (F).

- ☐ A. A tensão é a energia que o gerador fornece ao circuito por unidade de tempo.
- ☐ B. A tensão fornecida nas tomadas das nossas casas é de 230 V.
- ☐ C. O símbolo da corrente elétrica é I e a sua unidade SI é o ampere.
- ☐ D. Num circuito elétrico, um voltímetro instala-se em série.
- ☐ E. Num circuito elétrico, um amperímetro instala-se em série.

FIM